Схема на различных ЛЭ
DD1 – К555ЛН1
DD2 – К555ЛИ3
DD3 – К555ЛЛ1

A

B

C

DD2.1
DD2.2
DD3.1
DD1.2
DD1.3

5V
R2 1к
R1 1к
DD3.2
DD2.3
DD1.4
DD1.5
DD1.6
DD1.7
DD3.4
DD3.5
0V
0V
0V
0V

+5V
C1 10мк 10В
C2 0,1мк 50В
C3 0,1мк 50В
C6 0,1мк 50В
+5V
К выв. 14 DD1, DD2, DD3
Общ
К выв. 7 DD1, DD2, DD3
Общ
0V

Схема на базисе ИЛИ–НЕ
DD1 – К555ЛЕ1
DD2 – К555ЛЕ4

A

B

C

DD1.1
DD1.2
DD2.2
DD2.1
DD1.4
DD2.3
DD1.3

+5V
C4 10мк 10В
C5 0,1мк 50В
C7 0,1мк 50В
+5V
К выв. 14 DD1, DD2
Общ
К выв. 7 DD1, DD2
Общ
0V

Схема на базисе И–НЕ
DD1 – К555ЛА4
DD2 – К555ЛА3

A

B

C

DD1.1
DD2.4
DD2.1
DD2.3
DD2.2

5V
R3 1к
DD1.2
DD1.3

+5V
C8 10мк 10В
C9 0,1мк 50В
C10 0,1мк 50В
+5V
К выв. 14 DD1, DD2
Общ
К выв. 7 DD1, DD2
Общ
0V

Sheet: /
File: лаба.kicad_sch
Title:
Size: A2   Date:
KiCad E.D.A. eeschema 7.0.11
Id: 1/1
Rev: